

Para sacar canales Alfa se realiza el siguiente procedimiento:

- 1º) Se desconecta la llave NB/ANL, ANL, y OF, dejando los cables blindados aislados entre sí y los cables rojo y azules no blindados se unen entre sí y se aíslan con cinta, esto se realiza para mantener conectado el eliminador de ruidos.=
- 2º) Se desconecta la patita 16 del PLL(MB 8719) del resto del circuito realizando un pequeño corte en el impreso del circuito, y se realizan las siguientes conexiones:
 - a) La patita 1 de la llave se ~~re~~ deriva a tierra.=
 - b) la patita 3 de la llave se conecta al pino 16 del PLL(MB 8719)
 - c) la patita 4 de la llave se conecta al resto del circuito

