

Circuito da montare dentro l'involucro del connettore Femmina RS232

Porta Seriale RS232
Del PC

Al comando PTT Del trasmettitore

Qualsiasi transistor NPN tipo BC310 - BC547
Usato: BC310

Al comando PTT del TS - 2000

Connettore ACC - 2


PIN n° 9 = PTT

PIN n° 8 = MASSA

Masa

Resistenza
10 Kohm

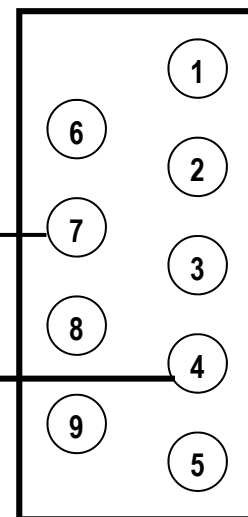Diodo 1N4148 / 1N4150 O simili
Usato: 1N4148



Vista del connettore
lato saldature

PIN 7 = Massa
PIN 4 = RTS

Circuito progettato per utilizzarlo con i programmi gestiti dalla Scheda audio del computer.

Con il programma Easy-Log 5.2.0.6 permette di mandare in TX il TS2000 Kenwood con la gestione del PSK31 senza collegare l'uscita audio al connettore del micro e attivare il VOX.
La stessa funzione è possibile anche con il programma MIXW 2.17