

Le Journal des "OM"

UNE STATION COMPLÈTE :

L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR (SCR 543)

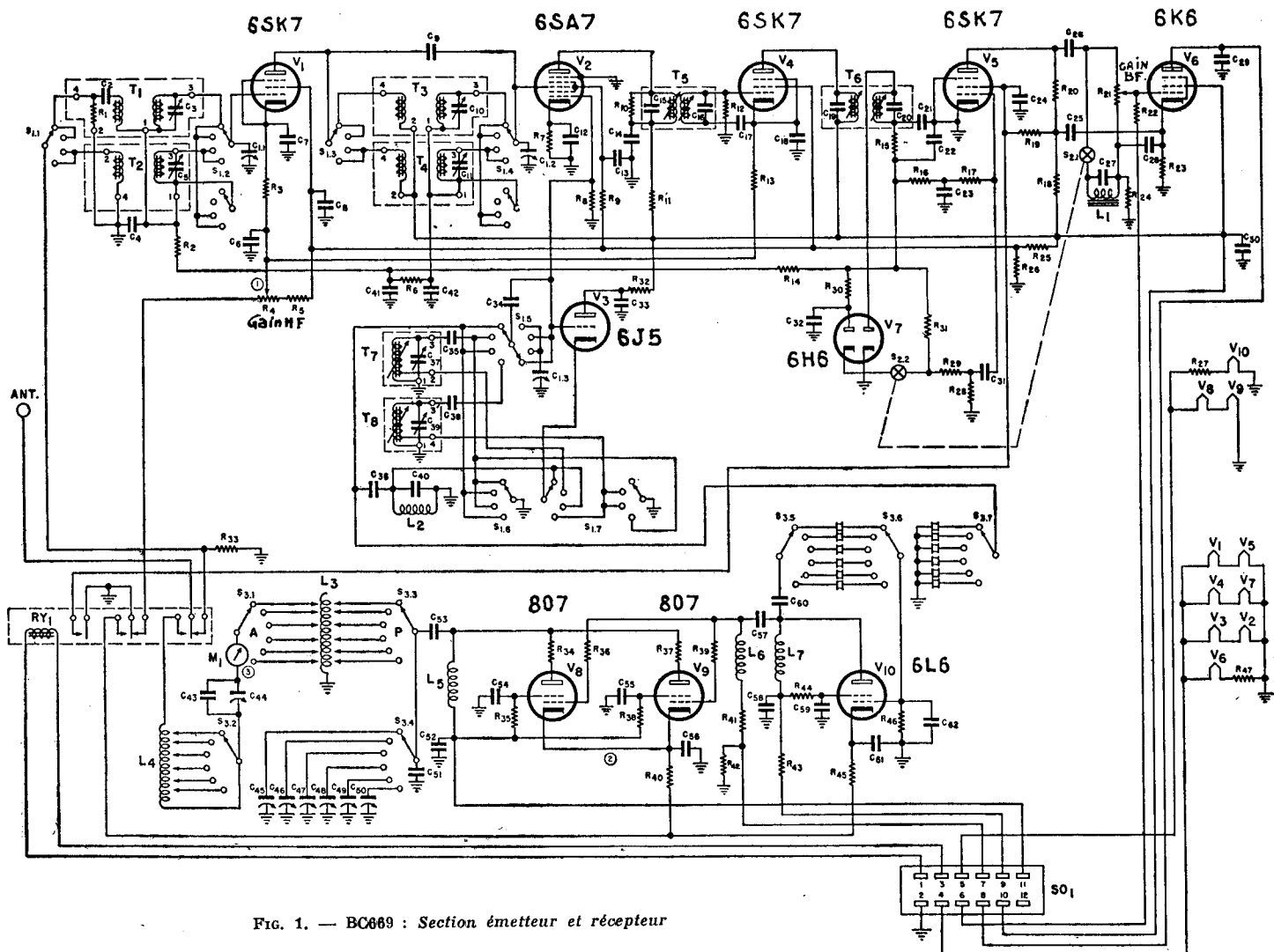


FIG. 1. — BC 669 : Section émetteur et récepteur

LE marché des surplus est vraiment inépuisable et voici précisément un matériel tout à fait exceptionnel qui fera la joie des amateurs par sa qualité, sa présentation et son fonctionnement au prix, naturellement, d'une reconversion que nous allons étudier. Pour mener la chose à bien, il est évident que nous devons commencer par faire une connaissance détaillée de l'appareil qui nous est soumis (1).

Le SCR 543 est une station complète pouvant être alimentée soit par le secteur alternatif (115 V), soit à partir d'un groupe électrogène. C'est dire qu'elle peut fonctionner soit à poste fixe soit à bord d'un véhicule, mais ce n'est pas pour autant une station porta-

ble au sens habituel du terme, car l'ensemble pèse *plusieurs centaines de kilos*. Elle comporte essentiellement :

- 1° Un émetteur et un récepteur (BC 669) ;
- 2° Un bloc alimentation secteur (PE 110) ;


3° Un groupe électrogène (PE 108).

Nous excluons de cette étude ce dernier matériel (PE 108) pour nous limiter aux deux premiers qui seuls intéressent vraiment la majorité d'entre nous et nous commencerons par le BC 669 qui couvre,

à la réception comme à l'émission, une bande de fréquences de 1 680 à 4 450 kc/s. Si donc, on se limite à la bande 80 m, la station est prête à fonctionner sans modification. Toutefois, peu d'amateurs s'en contenteraient et c'est pourquoi nous allons voir plus avant tout le parti qu'on peut en tirer, lorsque nous le connaîtrons mieux. Une première étape consiste à en découvrir le schéma : c'est ce que permet la fig. 1.

LE RECEPTEUR

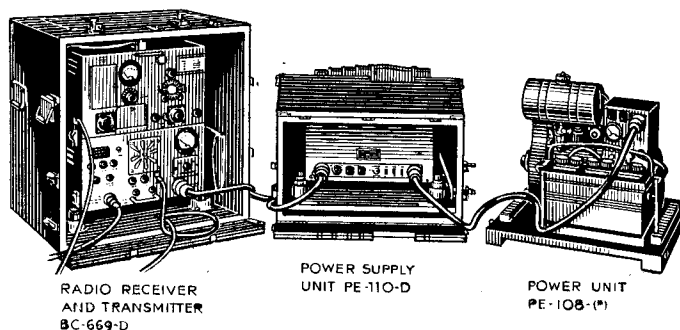Il comporte un étage HF : V₁ (6SK7), dont l'amplification est contrôlée à la fois par ligne d'AVC et par l'ajustement manuel de la tension de cathode (Gain HF) grâce à un potentiomètre inséré dans un pont entre la tension des écrans et la masse, c'est dire



(1) Ets Cirque Radio.

que cette commande est extrêmement efficace.

Fig. 2. — Valeurs des éléments :

$R_{48} = 40 \Omega$	$C_{68} = 2000 \text{ pF}$
$R_{49} = 40 \Omega$	$C_{67} = 20000 \text{ pF}$
$R_{50} = 25 \text{ k}\Omega$	$C_{66} = 8 \mu\text{F}$
$R_{51} = 6 \Omega$	$C_{65} = 1000 \text{ V}$
$R_{52} = 100 \Omega$	$C_{64} = 8 \mu\text{F}$
$R_{53} = 100 \text{ k}\Omega$	$C_{63} = 1000 \text{ V}$
$R_{54} = 220 \text{ k}\Omega$	$C_{62} = 8 \mu\text{F}$
$R_{55} = 100 \text{ k}\Omega$	$C_{61} = 2 \times 40 \mu\text{F}$
$R_{56} = 50 \text{ k}\Omega$	$C_{60} = 8 \mu\text{F}$
$R_{57} = 250 \text{ k}\Omega$	$C_{59} = 8 \mu\text{F}$
$R_{58} = 1 \text{ k}\Omega$	$C_{58} = 2 \times 40 \mu\text{F}$
$R_{59} = 50 \Omega$	$C_{57} = 8 \mu\text{F}$
$R_{60} = 50 \Omega$	$C_{56} = 2 \times 40 \mu\text{F}$
$R_{61} = 50 \Omega$	$C_{55} = 0 - 15 \mu\text{A}$
$R_{62} = 50 \Omega$	$T_{10} = \text{Transfo de}$
$R_{63} = 0,35 \Omega$	$T_{11} = \text{Transfo de}$
$R_{64} = 0,35 \Omega$	$T_{12} = \text{Transfo de}$
$R_{65} = 5 \text{ k}\Omega (20 \text{ W})$	$T_{13} = \text{Transfo de}$
$R_{66} = 500 \Omega$	$T_{14} = \text{Transfo de}$
$R_{67} = 40 \text{ k}\Omega$	$T_{15} = \text{Transfo de}$
$R_{68} = 10 \text{ k}\Omega$	$T_{16} = \text{Transfo de}$
$R_{69} = 125 \Omega$	$T_{17} = \text{Transfo de}$
$R_{70} = 1 \text{ k}\Omega$	$T_{18} = \text{Transfo de}$
$C_{63} = 0,5 \mu\text{F}$	$T_{19} = \text{Transfo de}$
$C_{64} = 0,5 \mu\text{F}$	$T_{20} = \text{Transfo de}$
$C_{65} = 2000 \text{ pF}$	$T_{21} = \text{Transfo de}$

Position 1 : Courant plaque du modulateur.

Position 2 : Courant plaque du PA.

Position 3 : Courant grille du PA.

Nous trouvons ensuite un changement de fréquence à deux tubes dont la mélangeuse est une 6SA7 et l'oscillatrice locale une triode 6J5. La tension d'AVC est également appliquée à la changeuse de fréquence. Quant à l'oscillatrice, elle demande quelques développements : en effet, le récepteur peut être utilisé, soit pour l'écoute de fréquences préétablies (oscillateur comportant 6 quartz de fréquences déterminées) ; soit pour l'écoute de toute la gamme précitée en deux bandes (1 700-2 700 kc/s et 2 700-4 400 kc/s). Le cadran du panneau avant est gradué en lecture directe. T7 et T8 sont les bobines oscillateurs montés en ECO et L_4 est un bobinage de réaction permettant d'obtenir des quartz une oscillation énergétique. Le couplage est direct entre la 6J5 et la 6 SA7 et la valeur de la MF extrêmement intéressante est de 385 kc/s, ce qui permet tout à la fois un gain élevé et une sélectivité satisfaisante avec un seul étage d'amplification 6SK7. Le tube suivant (6H6) est à la fois détecteur, générateur des tensions d'antifading et limiteur de parasites. Cette dernière fonction est à commande manuelle et peut être supprimée à volonté. En effet, l'interrupteur S_2 coupe le circuit de cathode d'une des diodes ou au contraire porte la cathode à une tension moins négative que celle qui apparaît sur la plaque correspondante. Il en résulte selon les cas, que la diode se comporte comme une résistance élevée ou comme un court-circuit en parallèle sur l'entrée BF.

Nous trouvons ensuite un étage amplificateur de tension, à résistances et capacités, équipé d'une 6SK7 également, sur laquelle on trouve une commande automatique de gain par la ligne antifading. Un relai ramène l'écran à la masse en position émission de manière à museler totalement le récepteur. Enfin, une 6K6, amplificatrice BF finale, permet l'écoute en haut-parleur par l'intermédiaire d'un transfo de modulation comportant une sortie à basse impédance (6 Ω) et une sortie à impédance

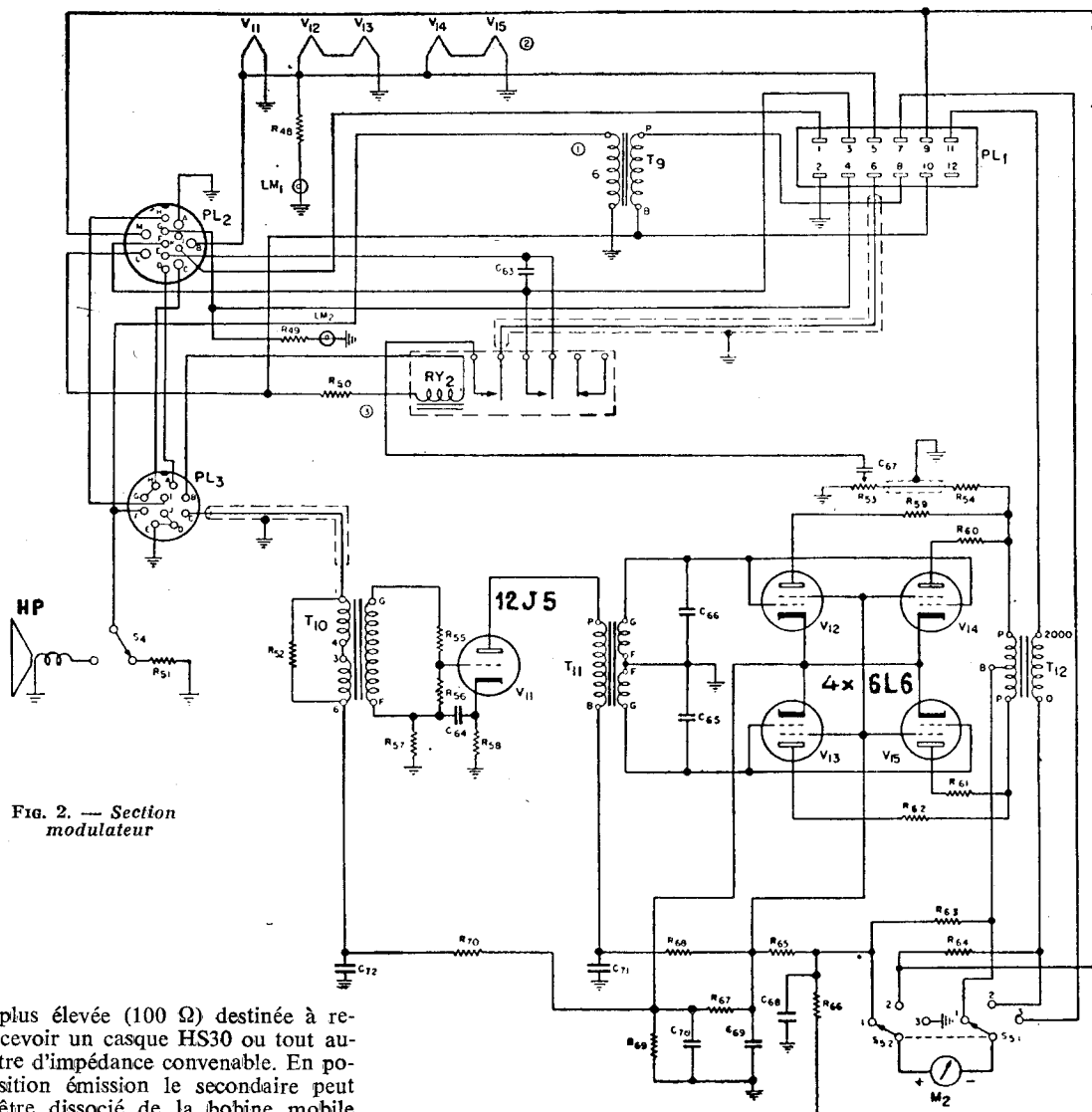


Fig. 2. — Section modulateur

plus élevée (100 Ω) destinée à recevoir un casque HS30 ou tout autre d'impédance convenable. En position émission le secondaire peut être dissocié de la bobine mobile du haut-parleur et chargé par une résistance équivalente (6 Ω) (commutateur S_4).

Une bobine L_1 associée à C_{27} forme un circuit résonnant parallèle à 1 000 périodes qui écoule à la masse toutes les fréquences supérieures lorsque le limiteur est en service. La grille de l'amplificatrice finale comporte une commande manuelle de gain par potentiomètre.

On a donc affaire à un récepteur classique dans sa conception, de grande sensibilité et d'excellente sélectivité.

L'EMETTEUR

Il comporte essentiellement un oscillateur à cristal équipé d'une 6L6, avec un sélecteur permettant de choisir 6 cristaux de fréquences différentes comprises dans les mêmes limites que celles couvertes par le récepteur. L'oscillation des cristaux se produit entre grille et plaque, mais le cristal ne supporte pas la tension continue de plaque à laquelle il se soustrait par une capacité (6 000 pF) en série. En position réception, la cathode de

la lampe oscillatrice est coupée par un relai. Le circuit plaque apériodique (self de choc L_7) est couplé par condensateur au circuit grille du final (self de choc L_8) identique. Le PA comporte deux 807, en parallèle, en classe C. Les cathodes sont naturellement réunies à une résistance de polarisation automatique, qui est mise à la masse par le même relai qui ferme le circuit de cathode de l'oscillatrice et qui, par conséquent, permet de passer en position émission. La tension commune des écrans est assurée par une résistance série commune à partir de la haute tension modulée. On ne sera pas sans remarquer les indispensables résistances séries R 34 - 36 - 37 - 39 dans les grilles et dans les plaques qui permettent de bloquer toutes oscillations parasites si fréquentes avec les beam-tétrodes du genre 807. L_8 est la self de plaque, L_9 est la bobine d'antenne. Un ampèremètre HF à thermocouple permet de charger correctement le PA et d'accorder l'antenne qui est appliquée soit à l'émetteur, soit au récepteur par un relai.

LE MODULATEUR

C'est un double push-pull de 6L6 réglé en classe AB1 avec polarisa-

JANUÉS 55

SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE, DE RADIO ET D'ELECTRONIQUE

Remises Habituelles aux Membres
du REF, Professionnels, Elèves des
Ecoles de Radio

Tarif sur demande

39, BD DE LA VILLETTE - PARIS (X) - BOL. 61-73 Expédition Immédiate

Tout pour l'OM

tion automatique des grilles. Un transformateur de modulation spécialement étudié sert d'élément de couplage entre l'amplificateur BF et la charge HF. L'attaque se fait par transformateur également et un seul étage amplificateur de tension (12J5) suffit à ce besoin. L'entrée est prévue pour un microphone à charbon, dont la tension d'excitation est prélevée sur l'amplificateur lui-même; c'est pourquoi on trouve un transformateur spécial en tête de la chaîne BF.

Par ailleurs, un diviseur de tension ($R_{63} - R_{64}$) permet de prélever une partie de la tension BF qui apparaît au primaire du transformateur de sortie et de l'appliquer par une ligne blindée à la grille de la lampe finale du récepteur, ce qui fournit un contrôle de la qualité de modulation.

Ajoutons qu'un milliampèremètre M_2 (0 - 15 mA) peut être connecté par un commutateur S_6 en série dans les circuits grille et plaque du PA et dans la ligne qui alimente le modulateur parallèlement avec des shunts appropriés.

ALIMENTATIONS

Nous passerons sous silence le groupe électrogène PE108 qui n'est pas d'un usage amateur très répandu. Précisons tout de même qu'il délivre 115 V alternatifs avec une charge normale de 600 watts, ainsi que 12 à 15 V continus pour l'entretien de sa propre batterie de démarrage (12 V - 60 Ah) et... qu'il marche à l'essence avec un moteur de 1,8 CV (régime 1800 tours/minute). L'alimentation normale par le secteur est prévue pour 115 V - 60 c/s mais on peut sans inconvénient la brancher à notre réseau E.D.F. 50 c/s. Elle comporte deux transformateurs :

L'un T_{12} , donnant 2×300 V 70 mA associé à une redresseuse 80 pour l'alimentation du récepteur; 5 V - 2 A, filaments 80; 5 V - 6 A, 5 V - 3 A, 5 V - 3 A pour les 5Z3 de la THT de l'émetteur et du modulateur; 13 V - 5 A pour l'ensemble des filaments.

GRANDE SONORISATION

AMPLI GEANT 35 WATTS

VIRTUOSE PP35

Sorties 2,5 - 5 - 8 - 16 - 250 - 500 ohms. Mél. : Micro, pick-up, cellule.
Châssis en pièces détachées... **27.900**
EF86, EF89, 2-ECC82, 2-EL34, GZ32... **7.900**
HP au choix : 31 GE-GO... **14.450**
Ou 2 HP 28 lourds... **20.500**

TOUTES LES PIÈCES SONT AUSSI VENDUES SEPARÉMENT
(Schémas, devis sur demande, 25 T. P.)

AFRIQUE DU NORD ET COMMUNAUTE
REDUCTION DE 20 A 25 %



DIDerot 84-14

RECTA

SONORISATION

RECTA

UNE COMBINAISON UNIQUE :



PLATINE CHANGEUR MÉLANGEUR

11.900

PRIX EXCEPTIONNEL REVOCABLE

SANS PREAVIS

TRES GRANDE MARQUE,

4 VITESSES

JOUE TOUS LES DISQUES

DE 30, 22, 17 cm

MELANGES

TETE INTERCHANGEABLE

TETE STEREO

EN

SUPPLEMENT : 2.500

CHANGEUR MELANGEUR

11.900

ET AVEC
CETTE PLATINE CHANGEUR-MELANGEUR 4 VITESSES
VOUS POUVEZ CONSTITUER

UN ELECTRO-CHANGEUR MODERNE

AMPLI 5 WATTS en pièces détachées, MALLETT LUXE avec DECOR, H.P. AUDAX 21 cm, JEU DE TUBES, ET LA PLATINE CHANGEUR CI-DESSUS. SCHEMAS, DEVIS DETAILLES SUR DEMANDE (50 FR. EN TIMBRES-POSTE)

LE TOUT :
24.900

PRIX EXCEPTIONNEL ET REVOCABLE

FAITES UNE RESERVATION DES MAINTENANT
POUR NOEL - RENSEIGNEZ-VOUS TOUT DE SUITE
(2 timbres de 25 francs S.V.P.)

STEREO SONORISATION STEREO

STEREO VIRTUOSE 10 • AMPLI • ELECTROPHONE 10 WATTS

STEREO INTEGRALE
Châssis en pièces détachées **9.890**
Tubes : 2-ECC82, 2-EL84, EZ80... **3.180**
Haut-parleurs : 2 HP 17x27 **6.300**
Fond, capot, poignée, facult. **1.790**
Pour transformer en ELECTROPHONE : mallette 2 enceintes, décor... **8.340**

STEREO VIRTUOSE 8 • AMPLI • ELECTROPHONE 8 WATTS

STEREO-FIDELE
Châssis en pièces détachées **6.990**
Tubes : 2-ECC82, 2-EL84, EZ80... **3.180**
Deux HP 12x19 AUDAX... **4.400**
Mallette avec 2 enceintes... **6.190**
Moteur ou changeur stéréo (voir plus bas)

DEMANDEZ NOS SCHEMAS (25 FRANCS EN T. P. PAR MONTAGE, S.V.P.)



LES DEUX PLUS PUISSANTS PETITS AMPLIS EXTENSIBLES

ON PEUT FAIRE : UN AMPLI PUPITRE AVEC OU SANS CAPOT

Châssis en pièces détachées... **7.280**
HP 24 AUDAX spécial... **4.280**
ECC83, EL86, EL86, EZ80... **2.790**
CAPOT + Fond + Poignée (utilité facultative)... **1.790**
VOUS POUVEZ COMPLETER LES VIRTUOSES PP5 ET PP12-EN

ELECTROPHONES HAUTE FIDELITE

par LA MALLETT nouveau modèle, dégondable, très soignée, pouvant contenir 2 HP tourne-disques simple ou changeur... **6.690**

PLATINES : TOURNE-DISQUES ET CHANGEURS
Platines : 4 vit. STAR : **7.650** • 4 vit. STEREO STAR : **9.650** • Lenco (Suisse) : **12.950** • CHANGEUR voir ci-dessus • STEREO : Cellule RONETTE : **4.580** • Tête PHILIPS : **4.500**

LE PETIT VAGABOND 5 - 5 WATTS ALT. - TRES MUSICAL CHASSIS P. DET. **4.500**

SOCIÉTÉ RECTA, 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS-12^e

— S.A.R.L. AU CAPITAL DE UN MILLION —

Communications faciles. Métro : Gare de Lyon, Bastille, Quai de la Râpée
Autobus de Montparnasse : 91 ; de Saint-Lazare : 20 ; des gares du Nord et de l'Est : 65
Fournisseur de la S.N.C.F., du Ministère de l'Education Nationale, etc...

PRIX DONNES SOUS RESERVE DE MODIFICATION - TAXES COMPRISES SAUF TAXE LOCALE 2,83 % EN SUS

L'autre T_{12} , donnant 2×545 V sous 0,45 A associé à $4 \times 5Z3$ en pont pour l'alimentation de l'émetteur et du modulateur.

En outre, un troisième transformateur T_{13} , primaire 12,6 V - 2,5 A, secondaire 260 V - 0,65 mA associé à un vibreur synchrone, permet l'alimentation autonome du seul récepteur à partir de la batterie 12 V du bord.

C'est, on le voit, une magnifique station dotée d'un matériel splendide dont nous n'avons, par souci de brièveté, qu'esquissé la description mais on se reportera aux divers schémas joints qui sont très explicites. Dans notre prochain numéro, nous verrons comment en faire une station multibande. Le temps d'en faire l'acquisition...

R. PIAT, F3XY.

BC 669

Section Emetteur-Récepteur

Nomenclature du schéma Fig. 1

$C_2 = 6000$ pF, $C_3 = 6-25$ pF aj., $C_4 = CV = 3 \times 120$ pF (résiduelle 13 pF), $C_5 = 1000$ pF, $C_6 = 6-25$ pF, aj., $C_7 = 50000$ pF, $C_8 = 20000$ pF, $C_9 = 0,1$ μ F, $C_{10} = 3$ pF, $C_{11} = 6-25$ pF, aj., $C_{12} = 50000$ pF, $C_{13} = 20000$ pF, $C_{14} = 20000$ pF, $C_{15} = 200$ pF, $C_{16} = 200$ pF, $C_{17} = 20000$ pF, $C_{18} = 20000$ pF, $C_{19} = 200$ pF, $C_{20} = 200$ pF, $C_{21} = 50$ pF, $C_{22} = 50$ pF, $C_{23} = 50000$ pF, $C_{24} = 0,1$ μ F, $C_{25} = 50000$ pF, $C_{26} = 5000$ pF, $C_{27} = 7500$ pF, $C_{28} = 0,1$ μ F, $C_{29} = 2000$ pF, $C_{30} = 50000$ pF, $C_{31} = 2000$ pF, $C_{32} = 50000$ pF, $C_{33} = 20000$ pF, $C_{34} = 25$ pF, $C_{35} = 380$ pF, $C_{36} = 100$ pF, $C_{37} = 6-25$ pF, aj., $C_{38} = 500$ pF, $C_{39} = 6-25$ pF, aj., $C_{40} = 100$ pF, $C_{41} = 50000$ pF, $C_{42} = 1500$ pF, $C_{43} = 200$ pF, $C_{44} = 250$ pF variable, $C_{45} = 150$ pF variable, $C_{46} = 150$ pF variable, $C_{47} = 150$ pF variable, $C_{48} = 150$ pF variable, $C_{49} = 150$ pF variable, $C_{50} = 150$ pF variable, $C_{51} = 70$ pF mica, $C_{52} = 2000$ pF, $C_{53} = 2000$ pF, $C_{54} = 2000$ pF, $C_{55} = 2000$ pF, $C_{56} = 6000$ pF, C_{57}

GRANDE SONORISATION

AMPLI GEANT 25 WATTS

VIRTUOSE PP25

Sorties 2,5 - 5 - 8 - 16 - 200 - 500 ohms. Mélangeur - 2 entrées micro - 2 pick-up.

EXCEPTIONNEL. Châssis en pièces détachées... **26.500**

COMPLET avec tubes et HP 31 cm lourd... **45.500**

LIVRABLE AUSSI MONTÉ - CREDIT

(Schémas, devis sur demande, 25 T. P.)

EXPORTATION

REDUCTION DE 20 A 25 %



C.C.P. 6963-99

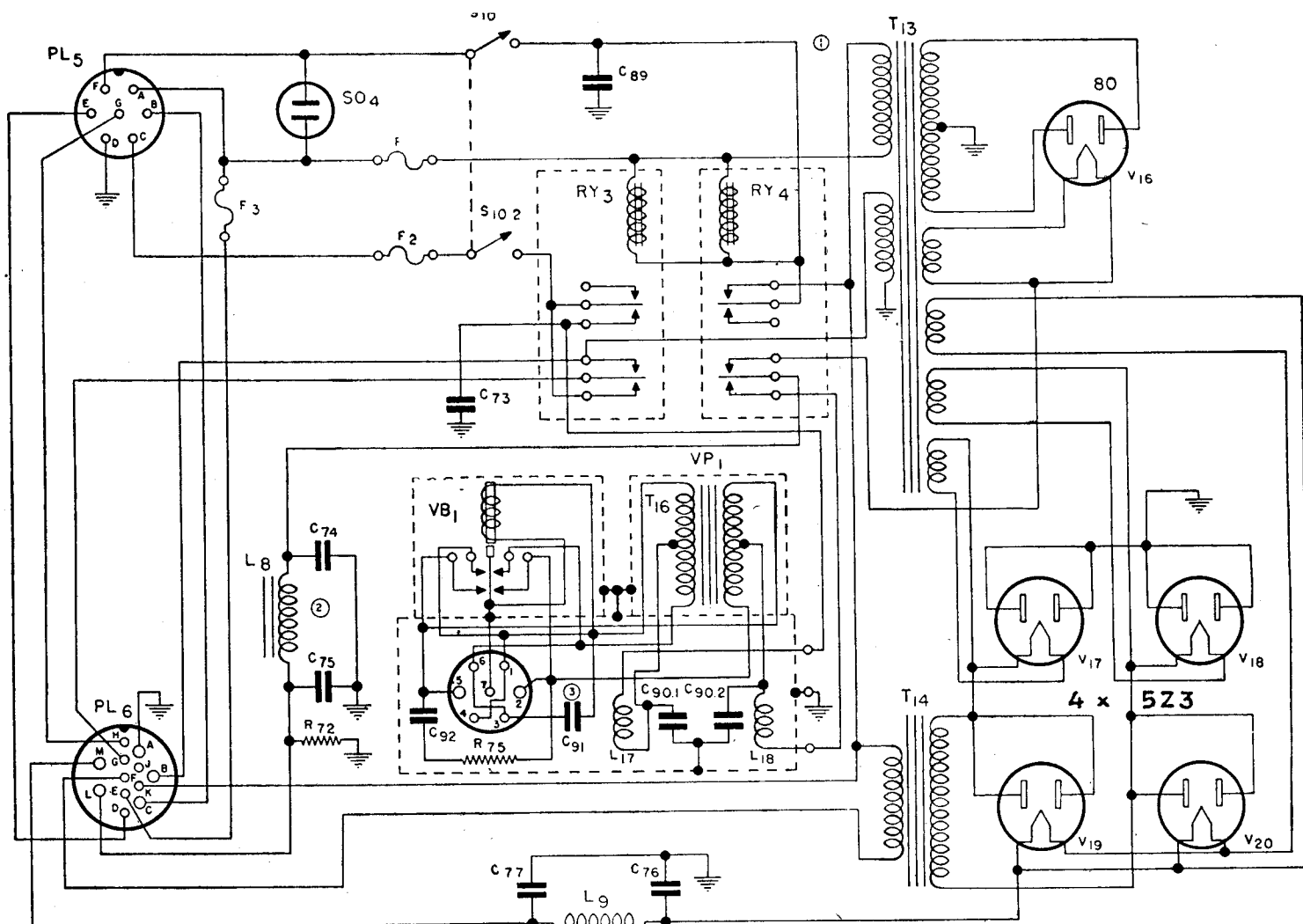


FIG. 3 : BC669 - Section alimentation

= 50 pF, $C_{88} = 2\,000\text{ pF}$, $C_{89} = 2\,000\text{ pF}$, $C_{90} = 6\,000\text{ pF}$, $C_{91} = 6\,000\text{ pF}$, $C_{92} = 50\text{ pF}$.

M_1 = thermocouple HF 0-2,5 A.
 $L_8 = 60\text{ }\mu\text{H}$, 45 tours, 12 prises, spécial; $L_9 = 133\text{ }\mu\text{H}$, 50 tours, 6 prises, spécial; L_{10} , L_{11} , L_{12} , L_{13} = choc HF, 1 mH, résistance 25 Ω , 4 galettes.

$R_1 = 15\text{ k}\Omega$, $R_2 = 15\text{ k}\Omega$, $R_3 = 330\text{ }\Omega$, $R_4 = \text{Pot. } 10\text{ k}\Omega$, $R_5 = 27\text{ k}\Omega$, $R_6 = 15\text{ k}\Omega$, $R_7 = 390\text{ }\Omega$, $R_8 = 47\text{ k}\Omega$, $R_9 = 330\text{ }\Omega$, $R_{10} = 1\text{ M}\Omega$, $R_{11} = 1\text{ k}\Omega$, $R_{12} = 1\text{ M}\Omega$, $R_{13} = 330\text{ }\Omega$, $R_{14} = 1\text{ M}\Omega$, $R_{15} = 47\text{ k}\Omega$, $R_{16} = 2,2\text{ M}\Omega$, $R_{17} = 4,7\text{ M}\Omega$, $R_{18} = 33\text{ k}\Omega$, $R_{19} = 1\text{ M}\Omega$, $R_{20} = 220\text{ k}\Omega$, $R_{21} = \text{pot. } 500\text{ k}\Omega$, $R_{22} = 2,2\text{ M}\Omega$, $R_{23} = 470\text{ }\Omega$, $R_{24} = 470\text{ k}\Omega$, $R_{25} = 10\text{ k}\Omega$, $R_{26} = 47\text{ k}\Omega$, $R_{27} = 7,5\text{ }\Omega$ - 10 W, $R_{28} = 68\text{ k}\Omega$,

$R_{29} = 100\text{ k}\Omega$, $R_{30} = 1\text{ M}\Omega$, $R_{31} = 100\text{ k}\Omega$, $R_{32} = 10\text{ k}\Omega$, $R_{33} = 1\text{ M}\Omega$, $R_{34} = 10\text{ }\Omega$, $R_{35} = 20\text{ k}\Omega$ - 10 W, $R_{36} = 25\text{ }\Omega$, $R_{37} = 10\text{ }\Omega$, $R_{38} = 20\text{ k}\Omega$ - 10 W, $R_{39} = 25\text{ }\Omega$, $R_{40} = 50\text{ }\Omega$ - 10 W, $R_{41} = 7\text{ k}\Omega$, $R_{42} = 100\text{ }\Omega$, $R_{43} = 30\text{ k}\Omega$ - 10 W, $R_{44} = 47\text{ k}\Omega$, $R_{45} = 125\text{ }\Omega$, $R_{46} = 47\text{ k}\Omega$, $R_{47} = 15\text{ }\Omega$ - 10 W.

Fig. 3. — Section alimentation

$R_{72} = 20\text{ k}\Omega$ - 25 W, $R_{75} = 5\text{ k}\Omega$.

$C_{73} = 0,5\text{ }\mu\text{F}$, $C_{74} = 8\text{ }\mu\text{F}$, $C_{75} = 8\text{ }\mu\text{F}$, $C_{76} = 0,5\text{ }\mu\text{F}$, $C_{77} = 0,5\text{ }\mu\text{F}$, $C_{86} = 1\text{ }\mu\text{F}$, $C_{87} = 4\,000\text{ pF}$, $C_{89} = 50\,000\text{ pF}$, $C_{90} = 0,1\text{ }\mu\text{F}$, $C_{91} = 0,5\text{ }\mu\text{F}$, $C_{92} = 4\,000\text{ pF}$.

$L_8 = 22\text{ H}$, 90 mA, 660 Ω ; $L_9 = 3,75\text{ H}$, 450 mA, 50 Ω ; $L_{17} = \text{choc HF}$, 55 tours; $L_{28} = 1\text{ mH}$,

RIMSKY-KORSAKOV HF8 — TELEMULTICAT
 MODULATOR 60 — LES AMPLIS VIRTUEUSE — ET LES AUTRES
 VOUS DISENT

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

ET
 N'OUBLIEZ PAS :

NOUS EXPEDIONS

**DANS LE MONDE ENTIER
 OU QUE VOUS SOYEZ :
 EN METROPOLE,
 OUTRE-MER, PRES OU LOIN,
 RECTA VOUS SERVIRA
 PAR BATEAU, AVION ET TRAIN
 TOUJOURS PLUS VITE
 ET MIEUX QUE BIEN!!!**



RÉDUCTION : 20 à 25%

Pour A.F.N., Communautés fr.
 et européenne, Etranger.

LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

RECTA

EST DEPUIS 30 ANS

LE FIDÈLE SERVITEUR

DE LA

PROVINCE



DIDEROT 84-14

SOCIÉTÉ RECTA, 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS-12^e

S.A.R.L. AU CAPITAL DE UN MILLION

COMMUNICATIONS TRÈS FACILES - Métro : Gare de Lyon, Bastille, Quai de la Rapée
 Autobus de Montparnasse : 91 ; de Saint-Lazare : 20 ; des gares du Nord et de l'Est : 65
 (Fournisseur de la S.N.C.F. et du MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, etc., etc.)

LES PRIX SONT COMMUNIQUÉS SOUS RÉSERVE DE RECTIFICATION ET TAXES 2,82 % EN SUS

LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

RECTA

EST DEPUIS 1929

LE SPÉCIALISTE

DE LA

PROVINCE



C.C.P. 6963-99