1º)Modificación sencilla para usar el voicelok en TX-RX,corriendose de 3 a 4 kilociclos ~~XXXXX~~ mas o menos.=

a)Desconetar D 75 delcircuito.=

b)Sunchar con una resistencia de 5,1 K Ω 1/4 a R 175

c)Sunchar con una resistencia de 4,7 K Ω 1/4 a R 174

d)Desconectar el cable blanco que une R 44 con la línea de voltaje de recepción que se encuentra frente a V R 3, y llevarlo desde R 44 a la patita Nº 1 del integrado TX-RX (MB 3756); (el cable banco une R 44 con la patita Nº 1º del circuito integrado).=

+ + + +